
Basit Elektrik Devresi

Öğrenme çıktısı: FB.4.6.1

Adım Soyadım: _____ **Tarih:** _____

1 Hangi devrede ampul yanar? Daire içine al.

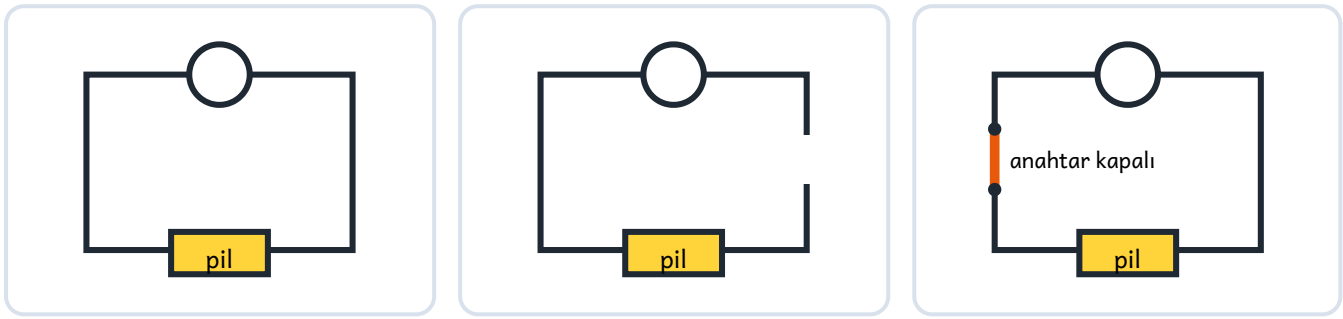Öğretmene: Basit devre elemanları: pil, ampul, bağlantı kablosu, anahtar. Devre kapalıysa ampul yanar.



2 Devre elemanlarını görevleriyle eşleştir.

pil	devreyi açar, kapatır
ampul	elektriği iletir
kablo	enerji kaynağıdır
anahtar	ışık verir

3 Deney raporunu doldur.

Öğretmene: Deneyden önce güvenlik kurallarını hatırlatın. Tahminler deneyden önce yazılmalı; değişkenleri (değiştirdiğimiz, ölçtüğümüz, aynı tuttuğumuz) konuşun.

Bölüm	Notlarım
Malzemeler	
Devremi çiz	
Anahtarı açınca ne oldu?	
Anahtarı kapatınca ne oldu?	
Ampul yanmadıysa nedenini sorguladım	

Harika! Bu kâğıdı tamamladın.